RISC-V Implementação Monociclo

GEX 612 - Organização de Computadores

Prof. Luciano L. Caimi Icaimi@uffs.edu.br

Roteiro



Introdução

Busca da instrução

Instruções aritméticas

Instruções de acesso à memória


Instruções de Desvio

Combinando instruções

Bloco operativo completo

Introdução: Arquitetura Multinível



 

Introdução: RISC-V - ISA



Formato das Instruções:

	5								3	2-bit	RIS	C-V	nstru	ıctio	n Fo	rma	ts															
Instruction Formats	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Register/register			f	unct7	7					rs2					rs1			1	unct	3			rd					op	pco	de		
Immediate						imm[11:0]							rs1			1	unct	3			rd					op	oco	de		
Upper Immediate									ir	mm[31:1	2]											rd					ot	pcod	de		
Store			im	m[11	:5]					rs2	2				rs1			1	funct	3		im	m[4	1:0]				op	pco	de		
Branch	[12]		- 1	imm	[10:5]				rs2	2				rs1			1	funct	3	i	mm[4:1]]	[11			op	pco	de		
Jump	[20]					imm[10:1]				[11]			į	mm[19:1:	2]			6.		rd			ĺ		op	pco	de		

- opcode (7 bit): partially specifies which of the 6 types of instruction formats
- funct7 + funct3 (10 bit): combined with opcode, these two fields describe what operation to perform
- rs1 (5 bit): specifies register containing first operand
- . rs2 (5 bit): specifies second register operand
- · rd (5 bit):: Destination register specifies register which will receive result of computation

Introdução: RISC-V - ISA



Formato das Instruções:

31 30 25 24 21 20 19 15 14 12 11 8	7 6 0
funct7 rs2 rs1 funct3 r	opcode R-type
imm[11:0] rs1 funct3 r	opcode I-type
imm[11:5] rs2 rs1 funct3 imm	4:0] opcode S-type
[imm[12] imm[10:5] rs2 rs1 funct3 imm[4:1]	imm[11] opcode B-type
imm[31:12]	opcode U-type
[imm[20]] $[imm[10:1]$ $[imm[11]]$ $[imm[19:12]$ $[imm[19:12]$	opcode J-type

Introdução: RISC-V - modos de endereçamente


1. Immediate addressing




2. Register addressing



 3. Base addressing, i.e., displacement addressing



4. PC-relative addressing

 

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Organização de Computadores



- ISA simplificado contendo somente:
 - Instruções de referência a memória: lw, sw
 - Instruções lógico-aritméticas: add, sub, and, slt
 - Instruções de controle de fluxo: beq, j
- Implementação do Ciclo de Instrução Básico
 - 1) Busca de instruções da memória
 - 2) Decodifica a instrução a partir do OpCode
 - 3) Acessa o Banco de Registradores (BR) para ler os dados
 - 4) Executa a instrução
 - 5) Armazena o Resultado (na memória ou no BR)

Introdução: RISC-V - ISA



Instruções RV32I

LUI	0110111	rd			imm[31:12]	
AUI	0010111	rd			imm[31:12]	
JAL	1101111	rd		9:12]	n[20]10:1 11 1	imn
JAL	1100111	rd	000	rs1)]	imm[11:0
BEQ	1100011	imm[4:1 11]	000	rs1	rs2	imm[12 10:5]
BNE	1100011	imm[4:1 11]	001	rs1	rs2	imm[12 10:5]
BLT	1100011	imm[4:1 11]	100	rs1	rs2	imm[12 10:5]
BGE	1100011	imm[4:1 11]	101	rs1	rs2	imm[12 10:5]
BLT	1100011	imm[4:1 11]	110	rs1	rs2	imm[12 10:5]
BGE	1100011	imm[4:1 11]	111	rs1	rs2	imm[12 10:5]
LB	0000011	rd	000	rs1)]	imm[11:0
LH	0000011	rd	001	rs1)]	imm[11:0
LW	0000011	rd	010	rs1)]	imm[11:0
LBU	0000011	rd	100	rs1	0	imm[11:0
LHU	0000011	rd	101	rs1	0]	imm[11:0
SB	0100011	imm[4:0]	000	rs1	rs2	imm[11:5]
SH	0100011	imm[4:0]	001	rs1	rs2	imm[11:5]
SW	0100011	imm[4:0]	010	rs1	rs2	imm[11:5]

ADDI	0010011	rd	000	rs1		nm[11:0]	in	
SLTI	0010011	rd	010	rs1		nm[11:0]	in	
SLTIU	0010011	rd	011	rs1		nm[11:0]	in	
XORI	0010011	rd	100	rs1		nm[11:0]	in	
ORI	0010011	rd	110	rs1		nm[11:0]	in	
ANDI	0010011	rd	111	rs1		nm[11:0]	in	
SLLI	0010011	rd	001	rs1	shamt		0000000	
SRLI	0010011	$_{\rm rd}$	101	rs1	shamt)	0000000	
SRAI	0010011	$_{\rm rd}$	101	rs1	shamt)	0100000	
ADD	0110011	$_{\rm rd}$	000	rs1	rs2		0000000	
SUB	0110011	$_{\rm rd}$	000	rs1	rs2		0100000	
SLL	0110011	$_{\rm rd}$	001	rs1	rs2			
SLT	0110011	rd	010	rs1	rs2	*****		
SLTU	0110011	rd	011	rs1	rs2	0000000 rs2		
XOR.	0110011	rd	100	rs1	rs2		0000000	
SRL	0110011	rd	101	rs1	rs2)	0000000	
SRA	0110011	rd	101	rs1	rs2		0100000	
OR	0110011	$_{\mathrm{rd}}$	110	rs1	rs2		0000000	
AND	0110011	$_{\mathrm{rd}}$	111	rs1	rs2		0000000	
FENCE	0001111	00000	000	00000	succ	pred	0000	
FENCE.	0001111	00000	001	00000	0000	0000	0000	
ECALL	1110011	00000	000	00000		000000000	0000	
EBREAR	1110011	00000	000	00000	3	000000001	0000	
CSRRW	1110011	$^{\mathrm{rd}}$	001	rs1	- 1	csr		
CSRRS	1110011	rd	010	rs1	- 3	csr		
CSRRC	1110011	rd	011	rs1		csr		
CSRRWI	1110011	rd	101	zimm		csr		
CSRRSI	1110011	rd	110	zimm	- 8	csr		
CSRRCI	1110011	rd	111	zimm	- 3	csr		

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul -



 Todas as instruções usam a ALU após a leitura dos registradores

Porque? Referência a memória!


Aritmética!

Controle de fluxo!

 Contador de Programa (PC) para endereçar instruções a serem executadas



 
Elementos de armazenamentos gatilhados na borda de subida do clock



- Valor é armazenado no final do ciclo de clock anterior e lido no início do clock seguinte
- Saída é igual ao valor armazenado no elemento (não é necessário permissão para ler o valor)



Visão Geral

 

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Organização de Computadores

Address


Write

data

MemRead



Banco de Registradores:

 


UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Organização de Computadores

Busca da Instrução



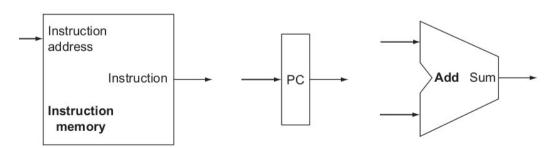- Três elementos são necessários para executar uma busca de instrução
 - a memória onde estão armazenadas as instruções
 - o contador de programa (PC) para armazenar o endereço da instrução
 - um somador é necessário para calcular o endereço da próxima instrução



UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Organização de Computadores

Busca da Instrução




- Lê Instrução na memória de programa e atualiza PC
 - O contador de programa (PC) contém o endereço da instrução a ser executada

O endereço da próxima instrução é obtido pela soma de 4 posições ao

contador de programa (PC)

instrucao ← [PC];

 $PC \leftarrow PC + 4$

 





Formatos das instruções do RISC-V

31	30 25	5 24 21	20	19	15 14 1	2 11 8	7	6 0	
f	unct7	rs	2	rs1	funct3	ro	i	opcode	Tipo R
									_
	imm[1	1:0]		rs1	funct3	ro	i	opcode	Tipo I
									_
im	m[11:5]	rs	2	rs1	funct3	imm[[4:0]	opcode	Tipo S
									_
imm[12]	imm[10:5]	rs	2	rs1	funct3	imm[4:1]	imm[11]	opcode	Tipo B
		imm[3	1:12]			ro	i	opcode	Tipo U
									-
imm[20]	imm[10	0:1]	imm[11]	imn	n[19:12]	ro	i	opcode	Tipo J

Instruções de formato R



																													_								
Instruction Formats	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Register/register			fı	unct7	7					rs2					rs1			f	unct	3			rd					С	ppco	de							
00000	000					rsí	2				rs	l			000)		·	r	d				0	11(00	11			A	D	D					
01000	000					rsi	2		Τ		rs	l			000)	T		r	d		\neg		0	110	00	11			SI	UI	3					
00000	000					rsi	2				rs	l			00	1			r	d		\exists		0	11(00	11			SI	LI						
00000	000					rsí	2		T		rs	1	\neg		010)	T		r	d		\neg		0	11(00	11			SI	Γ	1					
00000	000					rsí	2		T	rs1			\neg		013	l	T		r	d		\neg		0	11(00	11			SI	Γ	TU					
00000	000					rsí	2		T		rs	l	\neg		100)	T		r	d		\neg		0	11(00	11			X	0	\mathbf{R}					
00000	000					rsí	2				rs	l		101			rd			0110			110011		10011		10011		10011		110011				SI	RI	
01000	0100000 rs2				1		l	\exists		10	l	T		r	d		\neg		0	11(00	11			SI	RA	4										
00000	0000000 rs2			rs1		rs1		rs1 110			110		rd		rd			\exists		0	11(00	11			O	\mathbf{R}	5									
00000	0000000 rs2		2		\top		rs	1			11:	1			r	d		\dashv		0	11(00	11			A	N	D									

<MNE> rd, rs1, rs2 # reg[rd] ← reg[rs1] MNE reg[rs2]


Instruções de formato R



- Dois elementos são necessários para executar instruções de formato R (R-format)
 - o Banco de registradores para ler os operandos e armazenar o resultado da instrução

a Unidade Lógica/Aritmética (ALU) que será utilizada para executar as

instruções

 

Instruções de formato R




- Caminho de dados do formato R (R-format)
 - A instrução contém o endereço de três registradores
 - Dois registradores são lidos e seus valores vão para a ULA
 - O resultado da operação na ULA é armazenado em um terceiro registrador

O controle da ULA determina a operação que será realizada (a partir

do código da instrução - Opcode)

rd ← rs1 operation rs2

31	25 24	20 19 15	5 14 12	2 11 7	6 0
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode

 




Instruções de formato I



 
- Caminho de dados das instruções de formato I utilizam:
 - módulo de extensão de sinal (valor imediato presente na instrução)
 - banco de registradores (registrador de origem e destino
 - ALU (cálculo da instrução)



Instruções de formato I

UFFS

 - Caminho de dados para R-Format + I-Format
 - MUX inserido na 2ª entrada da ULA






Instruções de acesso a memória



 
- Caminho de dados das instruções de acesso a memória utilizam:
 - memória de dados (onde o dado é lido ou escrito)
 - módulo de extensão de sinal (valor imediato presente na instrução)
 - banco de registradores (registrador apontador e registrador origem (SW) ou destino (LW)
 - ALU (cálculo do endereço de acesso)



Instruções de acesso a memória: SW



 
- Caminho de dados para R-Format + I-Format + SW
 - Endereço de acesso é dado pela soma do registrador base (rs1) com a extensão de sinal (saída ImmGen)



Instruções de acesso a memória: LW



 - Caminho de dados para R-Format + I-Format + SW + LW
 - Endereço de acesso é dado pela soma do registrador base (rs1) com o deslocamento (saída ImmGen)
 - Valor lido na memória é escrito no BR conforme rd





Instruções de desvio B-Format : BEQ




- Caminho de dados para Branch (beq)
 - Novo PC é calculado pela soma de PC atual com imm (deslocado)
- PC calculado só é transferido se rs1 é igual a rs2 Add Sum 25 24 20 19 15 14 12 11 imm[12] imm[11] imm[10:5] rs2 imm[4:1] opcode Shift rs1 funct3 left 1 Read **ALU** operation register 1 Instruction Read data 1 Read register 2 ALU Zero BEQ rs1, rs2, imm Registers Write register Read data 2 if (rs1 = rs2)Write data $PC \leftarrow PC + (ImmGen(imm) << 1)$ RegWrite 32 Imm Gen

Bloco operativo monociclo completo




Implementação monociclo básica

 

Bloco operativo monociclo completo




Implementação monociclo básica

 





Controle da ULA

 

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract

Instruction opcode	ALUOp	Operation	Funct7 field	Funct3 field	Desired ALU action	ALU control input
Id	00	load doubleword	XXXXXXX	XXX	add	0010
sd	00	store doubleword	XXXXXXX	XXX	add	0010
beq	01	branch if equal	XXXXXXX	XXX	subtract	0110
R-type	10	add	0000000	000	add	0010
R-type	10	sub	0100000	000	subtract	0110
R-type	10	and	0000000	111	AND	0000
R-type	10	or	0000000	110	OR	0001



Formatos das instruções do RISC-V

31	30 25	24 21	20	19	15 14 12	2 11 8	7	6 0	
f	unct7	rs	2	rs1	funct3	ro	i	opcode	Tipo R
					•				
	imm[1]	1:0]		rs1	funct3	ro	i	opcode	Tipo I
									_
im	m[11:5]	rs	2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	Tipo S
									_
imm[12]	imm[10:5]	rs	2	rs1	funct3	imm[4:1]	imm[11]	opcode	Tipo B
		imm[3	1:12]			rc	i	opcode	Tipo U
									_
imm[20]	imm[10):1]	imm[11]	imn	n[19:12]	ro	1	opcode	Tipo J



Unidade de controle

		Memto-	Reg-	Mem-	Mem-			
Instruction	ALUSrc	Reg	Write	Read	Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format								-
ld								
sd								
beq								





Unidade de controle

		Memto-	Reg-	Mem-	Mem-			
Instruction	ALUSTC	Reg	Write	Read	Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	0	0	1	0	0	0	1	0
ld	1	1	1	1	0	0	0	0
sd	1	Х	0	0	1	0	0	0
beq	0	Х	0	0	0	1	0	1